

# MULTIPLICATOR DE NUMERE COMPLEXE

Ștefan Gheorghe

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRAȘOV

## Cuprins

1	Prezentare generală.....	2
2	Implementare cu un singur modul de multiplicare .....	2
2.1	Arhitectură .....	2
2.2	Logica de control.....	3
2.3	Scenarii de test și forme de undă .....	4
3	Implementare cu două module de multiplicare .....	10
3.1	Arhitectură .....	10
3.2	Logica de control.....	11
3.3	Forme de undă obținute .....	12
4	Implementare cu patru module de multiplicare.....	12
4.1	Arhitectură .....	12
4.2	Logica de control.....	13
4.3	Forme de undă obținute .....	14

# 1 Prezentare generală

Circuitul implementat realizează înmulțirea a două numere complexe reprezentate sub forma algebrică.

Părțile reale și imaginare ale operandilor sunt numere întregi reprezentate pe 8 biți, în complement față de 2.

În acest document sunt prezentate trei variante de implementare, fiecare cu un grad diferit de paralelism.

## 2 Implementare cu un singur modul de multiplicare

### 2.1 Arhitectură

În Figura 1 este prezentată arhitectura modului. Tabelul 1 prezintă interfețele modului, semnalele interne și semnificația acestora.

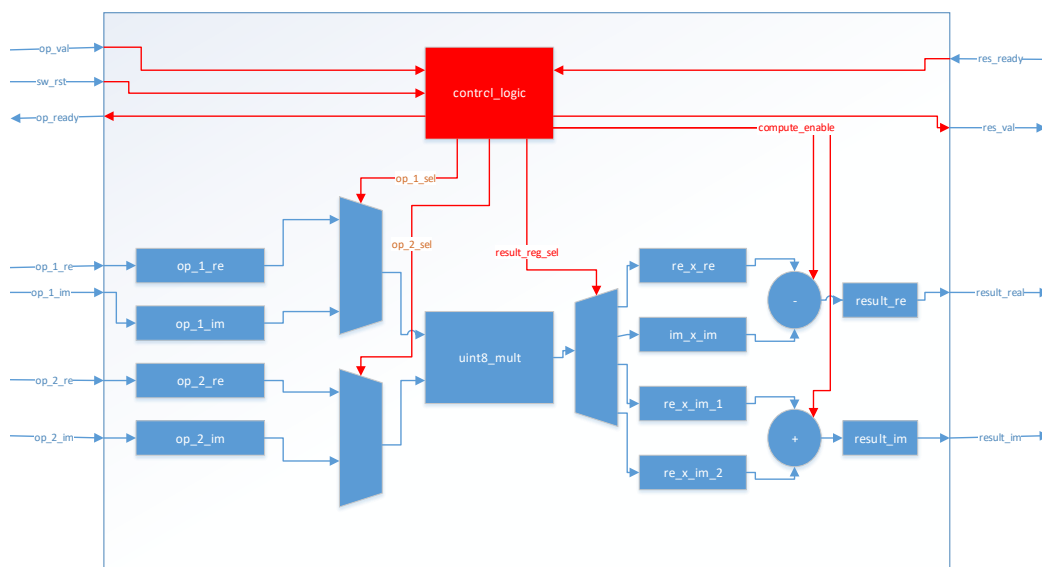


Figura 1 : Arhitectura modului implementat

Tabel 1 : Prezentarea interfețelor și semnalelor interne.

Denumire	Tip	Explicatie
op_val	I	Semnalizează faptul că operanzii sunt gata de preluat de către modul.
sw_rst	I	Reset sincron al modului.
op_ready	O	Semnalizează faptul că modulul este pregătit pentru a primi noi operanzi.
op_1_re	I	Partea reală a primului operand.
op_1_im	I	Partea imaginară a primului operand.
op_2_re	I	Partea reală a celui de-al doilea operand.
op_2_im	I	Partea imaginară a celui de-al doilea operand.
res_ready	I	Modulul Master este gata de a primi rezultatul.
res_val	O	Rezultatul multiplicării este pregătit pentru a fi transmis.
result_real	O	Partea reală a rezultatului obținut.
result_im	O	Partea imaginară a rezultatului obținut.
op_1_sel	Intern	Semnalul de selecție pentru primul operand al modului de multiplicare.
op_2_sel	Intern	Semnalul de selecție pentru al doilea operand al modului de multiplicare.
res_reg_sel	Intern	Semnalul de selecție a registrului în care va fi stocat rezultatul multiplicării curente.
compute_enable	Intern	Semnal de enable pentru realizarea adunării și scăderii finale.

## 2.2 Logica de control

În Figura 2 este prezentat graful de tranziții al modului implementat. Tabelul 2 conține o scurtă explicație a fiecărei stări în parte.

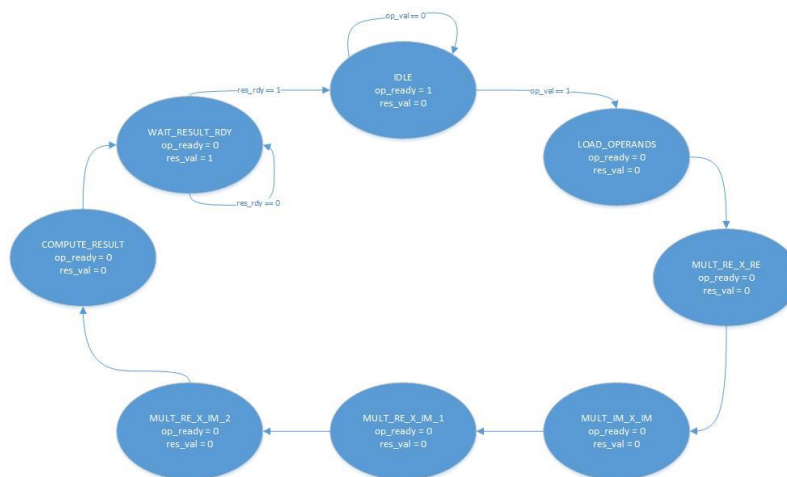


Figura 2: Graful de tranziție a stărilor

Tabel 2 : Explicarea stărilor modului.

Denumire	Explicație
IDLE	Modulul este în așteptare de noi operanzi, op_ready este 1.
LOAD_OPERANDS	Operanzii sunt încărcăți în registrele interne.
MULT_RE_X_RE	Se înmulțesc părțile reale ale fiecărui operand și se stochează în registrul corespunzător.
MULT_IM_X_IM	Se înmulțesc părțile imaginare ale fiecărui operand și se stochează în registrul corespunzător.
MULT_RE_X_IM_1	Se înmulțește partea reală a primului operand cu partea imaginară a celui de-al doilea operand și se stochează în registrul corespunzător.
MULT_RE_X_IM_2	Se înmulțește partea imaginară a primului operand cu partea reală a celui de-al doilea operand și se stochează în registrul corespunzător.
COMPUTE_RESULT	Se calculează adunarea și scăderea finale.
WAIT_RESULT_RDY	Se așteaptă semnalul de res_ready, res_val este activ.

## 2.3 Scenarii de test și forme de undă

Pentru testarea modului au fost implementate mai multe scenarii de test. Acestea sunt prezentate mai jos, în codul pentru modulul complex\_nr\_mult\_tb. Acest modul, împreună cu monitor\_complex\_multiplier, vor fi folosite pentru simularea și verificarea funcționalității tuturor modulelor implementate în cadrul acestui proiect.

Fiecare scenariu de test are un task asociat. Din modulul test\_environment se poate alege ce scenariu va fi rulat. Proiectantul are posibilitatea de a selecta operanzii, de a trimite valori aleatoare, de a trimite valori extreme sau de a efectua mai multe calcule consecutiv.

```
// Module: complex_nr_mult_tb
// Author: Gheorghe Stefan
// Date: 06.03.2020

module complex_nr_mult_tb#(
    parameter DATA_WIDTH = 8,
    parameter TEST_SCENARIO = 0
) (
    input clk, // clock signal
    input rstn, // asynchronous reset active 0
    input op_ready, // module is ready to receive new operands
    input res_val, // result valid signal

    output reg sw_rst, // software reset active 1
    output reg op_val, // data valid signal
    output reg res_ready, // the consumer is ready to receive the result

```

```

        output_reg [DATA_WIDTH-
1 : 0]    op_1_re           , // input for the real part of the first operand
        output_reg [DATA_WIDTH-
1 : 0]    op_1_im           , // input for the imaginary part of the first operand
        output_reg [DATA_WIDTH-
1 : 0]    op_2_re           , // input for the real part of the second operand
        output_reg [DATA_WIDTH-
1 : 0]    op_2_im           // input for the imaginary part of the second operand

    );

    // Internal signals and registers
    reg [DATA_WIDTH-1 : 0] op_1_re_reg;
    reg [DATA_WIDTH-1 : 0] op_1_im_reg;
    reg [DATA_WIDTH-1 : 0] op_2_re_reg;
    reg [DATA_WIDTH-1 : 0] op_2_im_reg;

    // Task for driving operands on bus
    task write_operands;
        input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_1_re_value;
        input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_1_im_value;
        input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_2_re_value;
        input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_2_im_value;

        begin
            op_1_re <= op_1_re_value;
            op_1_im <= op_1_im_value;
            op_2_re <= op_2_re_value;
            op_2_im <= op_2_im_value;
            $display("%M %t - OPERANDS VALUES ON THE BUS", $time);
        end
    endtask

    task module_wait;
        input [9:0] wait_cycles;    // how many cycles to wait
        integer i;
        begin
            for (i=0; i<wait_cycles; i=i+1) begin
                @(posedge clk);
            end
            $display("%M %t - WAIT -> %d clock cycles", $time, wait_cycles);
        end
    endtask

    task write_valid;
        begin

```

```

        op_val <= 'b1;
        $display("%M %t - OPERAND VALID SIGNAL ASSERTED", $time);
        @(posedge clk);
        @(posedge clk);
        op_val <= 'b0;
        $display("%M %t - OPERAND VALID SIGNAL DEASSERTED", $time);
    end
endtask

task write_result_ready;

    begin
        res_ready <= 'b1;
        $display("%M %t - RESULT READY SIGNAL ASSERTED", $time);
        @(posedge clk);
        res_ready <= 'b0;
        $display("%M %t - RESULT READY SIGNAL DEASSERTED", $time);
    end
endtask

task test_scenario_selected_values;
    begin
        $display("%M %t - STARTED TEST SCENARIO WITH SELECTED VALUES", $time);
        write_operands(2,3,4,2);
        module_wait(2);
        write_valid;
        module_wait(20);
        write_result_ready;
        $stop;
    end
endtask

task test_scenario_random_values;
    begin
        op_1_re_reg = $random;
        op_1_im_reg = $random;
        op_2_re_reg = $random;
        op_2_im_reg = $random;

        $display("%M %t - STARTED TEST SCENARIO WITH RANDOM VALUES", $time);
        write_operands(op_1_re_reg,op_1_im_reg,op_2_re_reg,op_2_im_reg);
        module_wait(2);
        write_valid;
        module_wait(20);
        write_result_ready;
    end
endtask

```

```

        $stop;
    end
endtask

task test_scenario_corner_case;
    begin
        op_1_re_reg = {DATA_WIDTH{1'b1}};
        op_1_im_reg = {DATA_WIDTH{1'b1}};
        op_2_re_reg = {DATA_WIDTH{1'b1}};
        op_2_im_reg = {DATA_WIDTH{1'b1}};

        $display("%M %t - STARTED TEST SCENARIO WITH CORNER CASE VALUES", $time);

        write_operands(op_1_re_reg,op_1_im_reg,op_2_re_reg,op_2_im_reg);
        module_wait(2);
        write_valid;
        module_wait(20);
        write_result_ready;
        $stop;
    end
endtask

task test_scenario_multiple_transactions;
    input [9:0] transaction_number;
    integer i;
    begin
        $display("%M %t - STARTED FIRST TEST SCENARIO WITH MULTIPLE TRANSACTION VALUES", $time);

        for (i=0; i<transaction_number; i=i+1)
            begin
                op_1_re_reg = $random;
                op_1_im_reg = $random;
                op_2_re_reg = $random;
                op_2_im_reg = $random;

                write_operands(op_1_re_reg,op_1_im_reg,op_2_re_reg,op_2_im_reg);
                module_wait(2);
                write_valid;
                module_wait(20);
                write_result_ready;
            end
        $stop;
    end
endtask

```



```

    initial
    begin
        wait(~rstn);
        case (TEST_SCENARIO)
            0: test_scenario_selected_values;
            1: test_scenario_random_values;
            2: test_scenario_corner_case;
            3: test_scenario_multiple_transactions(3);
            default: test_scenario_selected_values;
        endcase
    end

endmodule // complex_nr_mult_tb

```

Modulul monitor\_complex\_multiplier are rolul de a verifica automat dacă operațiile efectuate sunt corecte.

```

// Module:  monitor_complex_multiplier
// Author:  Gheorghe Stefan
// Date:    06.03.2020

module monitor_complex_multiplier#(
    parameter DATA_WIDTH = 8
)(
    input          clk          ,
    input          rstn         ,

    input          sw_rst       ,
    input          op_val       ,
    input          res_ready    ,
    input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_1_re ,
    input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_1_im ,
    input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_2_re ,
    input [DATA_WIDTH-1 : 0] op_2_im ,
    input          op_ready     ,
    input          res_val      ,
    input [DATA_WIDTH*2-1 : 0] result_re ,
    input [DATA_WIDTH*2-1 : 0] result_im
);

//Internal registers for checking the functionality
reg [DATA_WIDTH*2-1 : 0] predicted_result_re;

```

```

    reg [DATA_WIDTH*2-1 : 0] predicted_result_im;

    always @(posedge clk or negedge rstn)
    begin
        if(~rstn) predicted_result_re <= 'b0;
        else if(sw_rst) predicted_result_re <= 'b0;
        else if(op_val) predicted_result_re <= (op_1_re * op_2_re) - (op_1_im * op_2_i
m);
    end

    always @(posedge clk or negedge rstn)
    begin
        if(~rstn) predicted_result_im <= 'b0;
        else if(sw_rst) predicted_result_im <= 'b0;
        else if(op_val) predicted_result_im <= (op_1_re * op_2_im) + (op_1_im * op_2_r
e);
    end

    always @(posedge clk)
    begin
        if (res_ready && res_val) begin
            if(result_re == predicted_result_re)
                $display("%M %t - REAL PART OF THE RESULT IS COMPUTED CORRECTLY", $tim
e);
            else
                $display("%M %t - REAL PART OF THE RESULT WAS NOT COMPUTED CORRECTLY",
$time);
        end
    end

    always @(posedge clk)
    begin
        if (res_ready && res_val) begin
            if(result_im == predicted_result_im)
                $display("%M %t - IMAGINARY PART OF THE RESULT IS COMPUTED CORRECTLY",
$time);
            else
                $display("%M %t - IMAGINARY PART OF THE RESULT WAS NOT COMPUTED CORREC
TLY", $time);
        end
    end

endmodule // monitor_complex_multiplier

```

Formele de undă obținute în urma simulării primului scenariu de test cu valorile preluate din specificațiile proiectului sunt prezentate în Figura 3.

 


Figura 3 : Forme de undă obținute

### 3 Implementare cu două module de multiplicare

#### 3.1 Arhitectură

În Figura 4 este prezentată arhitectura modului. Tabelul 3 prezintă semnalele interne ale modului și semnificația acestora. Interfața acestuia este aceeași cu implementarea cu un singur modul de multiplicare, interfață prezentată în Tabelul 2.

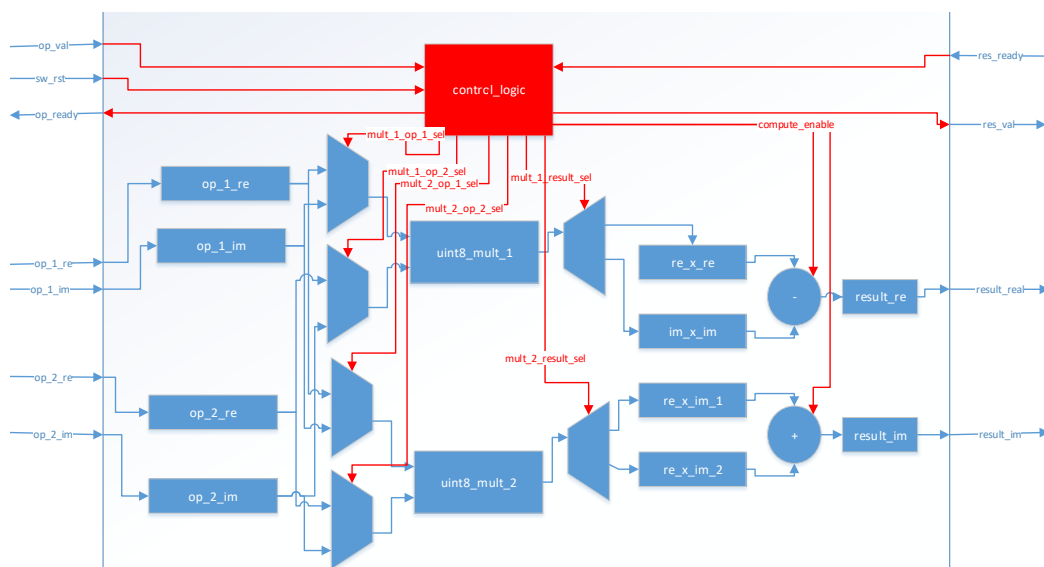


Figura 4 : Arhitectura modului implementat

Tabel 3 : Prezentarea semnalelor interne.

Denumire	Tip	Explicatie
mult_1_op_1_sel	Intern	Semnal de selecție pentru primul operand al multiplicatorului 1.
mult_1_op_2_sel	Intern	Semnal de selecție pentru al doilea operand al multiplicatorului 1.
mult_2_op_1_sel	Intern	Semnal de selecție pentru primul operand al multiplicatorului 2.
mult_2_op_2_sel	Intern	Semnal de selecție pentru al doilea operand al multiplicatorului 2.
mult_1_result_sel	Intern	Semnal de selecție pentru registrul de stocare al rezultatului de la ieșirea multiplicatorului 1.
mult_2_result_sel	Intern	Semnal de selecție pentru registrul de stocare al rezultatului de la ieșirea multiplicatorului 2.
compute_enable	Intern	Semnal de enable pentru realizarea adunării și scăderii finale.

### 3.2 Logica de control

În Figura 5 este prezentat graful de tranziții al modului implementat. Tabelul 4 conține o scurtă explicație a fiecărei stări în parte.

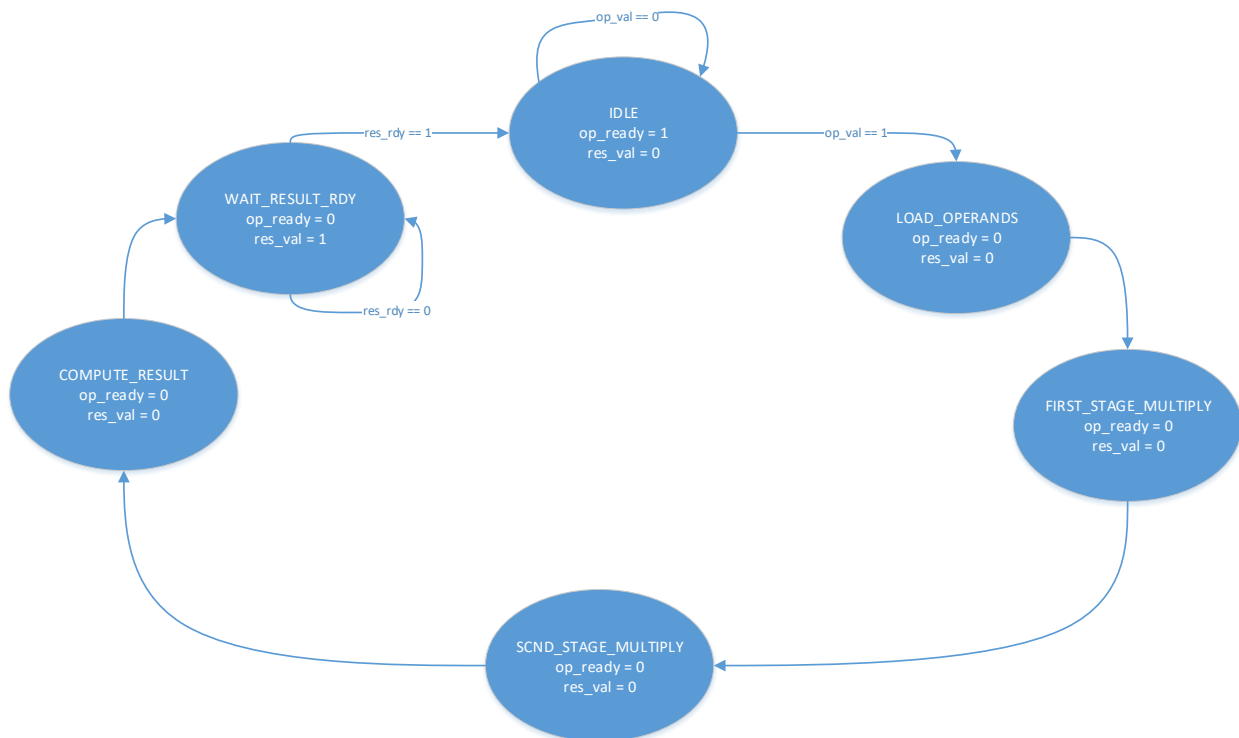


Figura 5: Graful de tranziție a stărilor

Tabel 4 : Explicarea stărilor modulului.

Denumire	Explicație
IDLE	Modulul este în așteptare de noi operanzi, op_ready este 1.
LOAD_OPERANDS	Operanzii sunt încărcăți în registrele interne.
FIRST_STAGE_MULTIPLY	Se înmulțesc părțile reale ale fiecărui operand și părțile imaginare între ele.
SCND_STAGE_MULTIPLY	Se calculează valorile pentru adunare.
COMPUTE_RESULT	Se calculează adunarea și scăderea finale.
WAIT_RESULT_RDY	Se așteaptă semnalul de res_ready, res_val este activ.

### 3.3 Forme de undă obținute

## 4 Implementare cu patru module de multiplicare

### 4.1 Arhitectură

În Figura 7 este prezentată arhitectura modulului. Tabelul 5 prezintă semnalele interne ale modulului și semnificația acestora. Interfața acestuia este aceeași cu implementarea cu un singur modul de multiplicare, interfață prezentată în Tabelul 2.

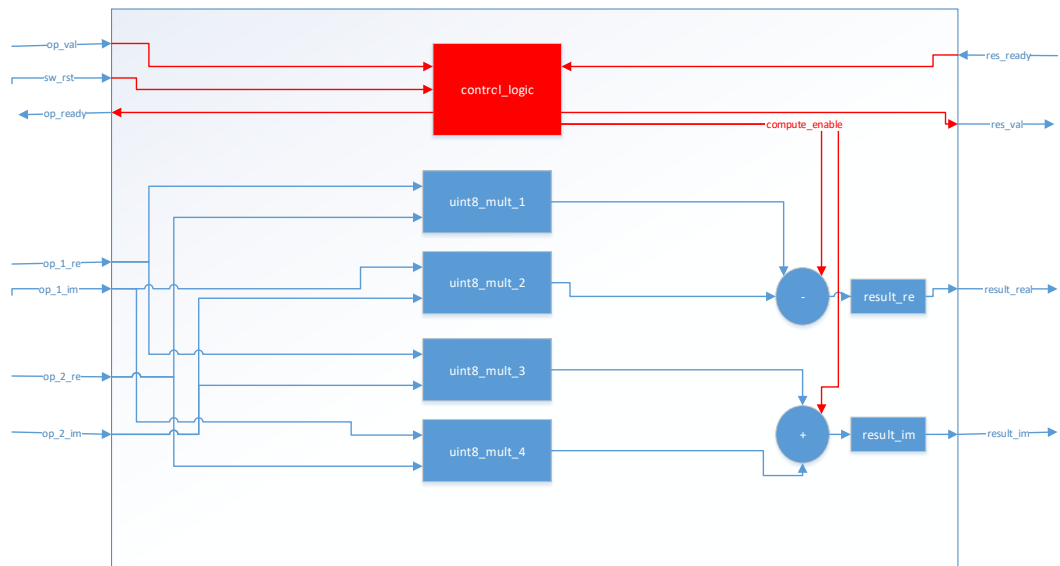


Figura 7 : Arhitectura modulului implementat

Tabel 5 : Prezentarea semnalelor interne.

Denumire	Tip	Explicatie
compute_enable	Intern	Semnal de enable pentru realizarea adunării și scăderii finale.

## 4.2 Logica de control

În Figura 8 este prezentat graful de tranziții al modulului implementat. Tabelul 5 conține o scurtă explicație a fiecărei stări în parte.

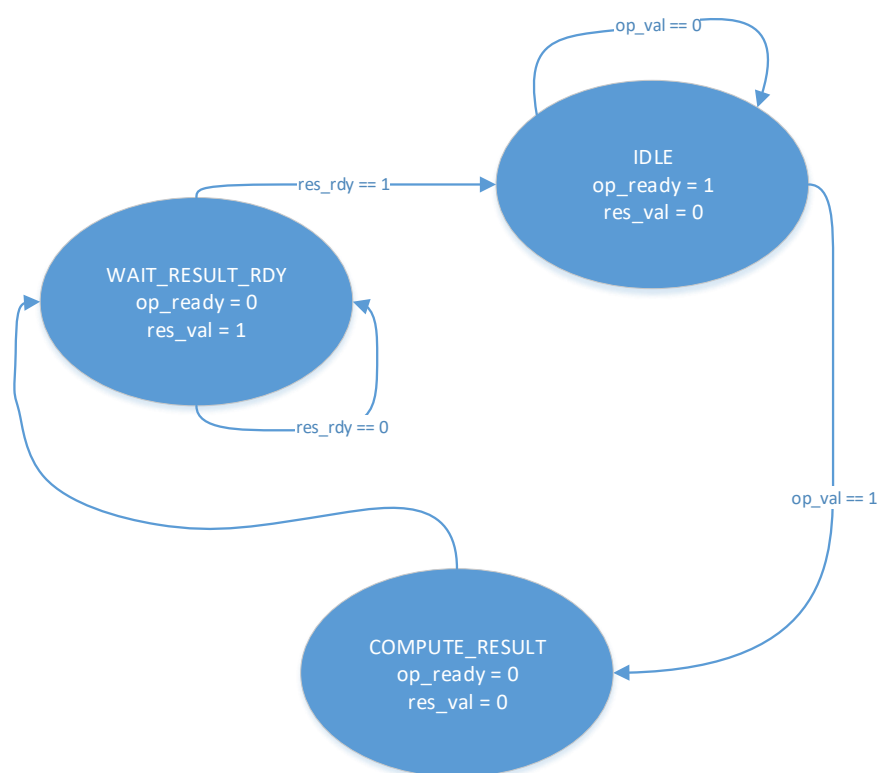


Figura 5: Graful de tranziție a stărilor

Tabel 6 : Explicarea stărilor modulului.

Denumire	Explicație
IDLE	Modulul este în așteptare de noi operanzi, op_ready este 1.
COMPUTE_RESULT	Se calculează adunarea și scăderea.
WAIT_RESULT_RDY	Se așteaptă semnalul de res_ready, res_val este activ.

### 4.3 Forme de undă obținute